

数逻实验报告

姓名：宁晨然

日期：2018/12/20

学号：17307130178

课程：COMP130003.01

第一次实验：

1) 必做实验：3-8 译码器

1.实验目的


熟悉 74LS138 的功能，了解其每个引脚的作用。

了解 3-8 译码器的功能及作用。

熟悉 verilog 硬件编程语言。

2.实验原理

①实验原理图：

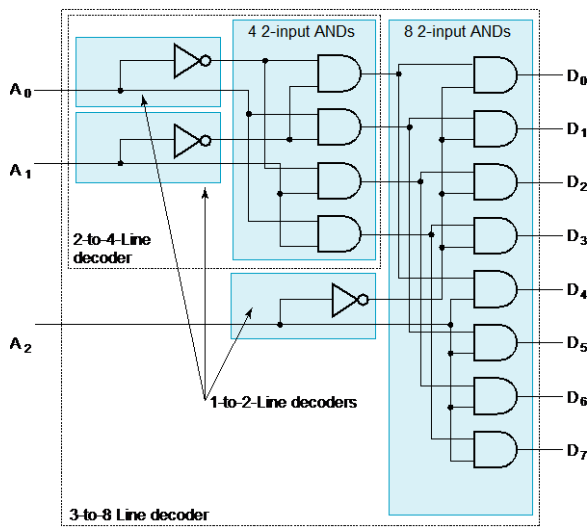

②实验真值表：

输 入				输 出							
EN	C	B	A	Y ₀	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇
0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

③功能：

G1 高电平、G2AG2B 同时低电平时，正常显示译码；否则全为高电平。

3.实验过程

根据真值表，使用 assign 语句对每个 Y 进行赋值，比如 assign y[0] = ~(~s[2] & ~s[1] & ~s[0]) | ~(G1 & ~G2A & ~G2B);decoder 将每个 Y 都赋值后，在 top 文件中调用一次 decoder 模块，输入为[5:0]SW，输出为[7:0]LED，使得 LED 亮。

4.实验结论

当{G1,G2A,G2B}=3'b100 时，led 灯正常按照真值表显示；其他时候所有输出均为高电平，不会亮灯。

2) 选做实验：4-16 译码器

1.实验目的

利用 1 中的设计的 3-8 译码器和与非门，设计一个 4-16 译码器。

2.实验原理

① 实验原理：

 


图 2-1 为 4 线-16 线译码器逻辑图

② 实验真值表：

输入				输出															
A3	A2	A1	A0	Y15	Y14	Y13	Y12	Y11	Y10	Y9	Y8	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

③ 实验功能：

直接利用 3-8 译码器和与非门实现 4-16 译码器的全部功能。

3.实验过程

将 3-8 译码器中的 8 个输出分别与 SW[3]和~SW[3]排列组合，可以得到 2*8 个输出结果，即 4-16 译码器。

4.实验结论

16 个输出灯泡按照真值表正常显示。

3) 选做实验：8-3 普通编码器

1.实验目的

设计一个表中逻辑功能的 8-3 普通编码器。

2.实验原理

① 实验真值表

输入								输出		
I0	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	F0	F1	F2
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

②实验功能

将 8 个输入数据编码压缩为 3 个输出

3.实验过程

按照真值表，利用 assign 语句，将 F 与 I 一一对应起来。输入为 SW，输出为 LED。

4.实验结论

LED 按照真值表正常显示。

4) 选做实验：8-3 优先编码器

1.实验目的

实现一个 8-3 优先编码器

2.实验原理

在选做 3 中实验的真值表中，写出带优先级的真值表，再利用真值表和 assign 语句实现优先编码器。

3.实验过程

利用 always 语句中的“assign 语句”，比如 `8'b1?????:out=3'b000;` 可以直接进行三位输出的一次性赋值。案例中，其中 ? 表示优先级低从而不需要直到它的值，当 `SW[0]=1` 时，直接进行赋值。

4.实验结论

与选做 3 对比可知，此实验中的编码器能够实现优先级。

5.实验感想

由于是第一次使用 vivado 和 verilog 语言来实现，所以写代码时、运行时非常吃力。本次实验中的原理都不难，逻辑图也很容易理解，我也全部弄懂了，就是在实现代码时有些不熟悉，比如 Case 语句可以极大减少代码量，相比使用逻辑门的代码方式更加简洁；比如 always 语句的语法规则又使我错误了好几次。以后做实验时需要更加了解 verilog 的语法特点，利用代码的便利实现我熟知的逻辑结构图。

写代码时，也明白了，主要步骤就是先画真值表、画逻辑图，然后使用 verilog 代码写出来即可。

第二次实验：


1) 必做实验：BCD-7 段显示译码器

1.实验目的

设计一个 BCD-7 段显示译码器。

2.实验原理

①实验原理图

 

② 实验真值表

输入				输出						
D	C	B	A	A	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X
1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X

③ 实验功能

输入 0-15 的数字，输出对应的数字 (≤ 9)，其他情况(>9)输出 default 状态

3. 实验过程

主要是利用 always 当中，用 case 语句进行分情况讨论，case([3:0]SW)，然后根据输入的值，分成 11 种情况讨论，分别是 0-9 和 default 状态，每种状态输出对应的数字。每个数字都会对应七段显示管的显示部分，如下。

```

'h0: led = 7'b0000001;
'h1: led = 7'b1001111;
'h2: led = 7'b0010010;
'h3: led = 7'b0000110;
'h4: led = 7'b1001100;
'h5: led = 7'b0100100;
'h6: led = 7'b0100000;
'h7: led = 7'b0001111;
'h8: led = 7'b0000000;
'h9: led = 7'b0001100;
default: led = 7'b1111110;

```

4. 实验结论

七段显示管正常显示，输入 0-9 的数字，七段显示管显示对应的数字。

5. 实验感想

本次实验主要考验的是 assign 语句、case 语句、always 语句的语法用法，思路非常简单。并且了解 xdc 更多的开关，这次实验中就用到了七段显示管，而不是第一次实验中的 LED。根据真值表可以找到思路，然后按照真值表分情况讨论即可。

第三次实验：


1) 必做实验：一位全加器

1. 实验目的

用与非门和反相器设计一个一位全加器

2.实验原理

①实验原理图

 

②实验逻辑公式

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C = AB + C_{in} * (A \oplus B)$$

3.实验过程

题目要求只能使用与非门和反相器，所以我先用与非门实现了异或门 (module XR)，再将原全加器的图改写为使用异或门和与非门、反相器的图，逻辑表达式如上。根据表达式使用门元件进行连接。由于输出只有 0、1，我使用了 led 灯作为输出。

4.实验结论


全加器功能正常。

2) 选做实验：4 位行波进位加法器

1.实验目的

以上述一位全加器为模板，设计一个 4 位行波进位加法器

2.实验原理

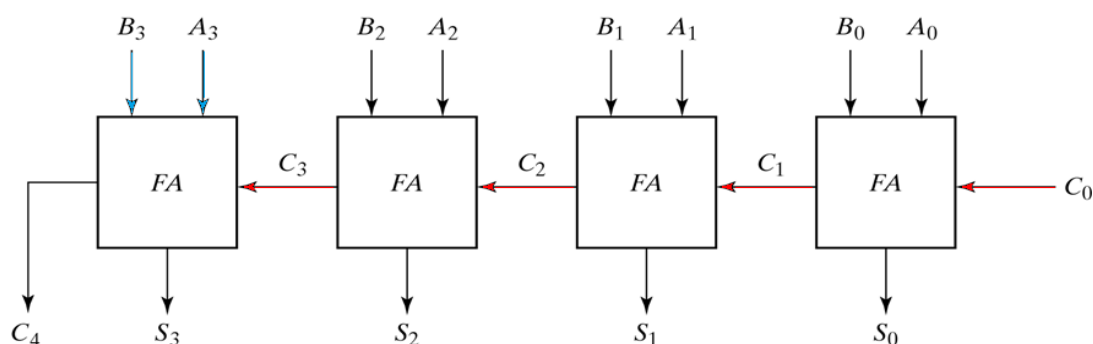

3.实验过程

根据教材上的行波进位加法器的图，可知将四个一位全加器串联起来即可。则定义三个中间连接线 wire，实例化全加器四次。使用了模块例化的方法。

4.实验结论


四位行波加法器正常使用。

3) 选做实验：超前进位 4 位全加器

1.实验目的

设计一个含超前进位电路的 4 位加法器，对比上面行波进位加法器的延时

2.实验原理

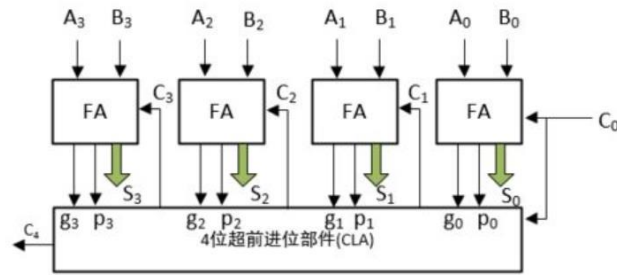

超前进位加法器的实验重要的一点就是提前计算 P、G，公式如下：

$$P = a_i \oplus b_i$$

$$G = a_i \& b_i$$

$$C_0 = cin$$

$$C_i = G_{i-1} | (P_{i-1} \& C_{i-1}) \quad // \text{展开即可}$$

$$S_i = P_i \oplus C_i$$

3.实验过程

我使用了 add.v 中定义的 XR（也可以直接用库）和与门，再利用超前进位加法器 C 和 S 的公式，先用 C 的公式算出 cout，再由公式直接算出每一个 S。利用表达式，c 我使用 assign 语句直接赋值，s 使用了异或门（XR），公式如上。

4.实验结论

对比第二个实验，这个实验看起来并没有明显的缩减“延时”，应该是时间频率都比较快难以看出来。

5.实验感想


更深刻地理解了 verilog 语言中的模块功能，模块与 c++ 中的函数类似，都是将各种功能封装。一开始为了实现异或门，不知道如何使用与非门，觉得特别麻烦，后来写出了公式后，使用一个 XR 模块封装起来，每次只需要实例化即可。这样做非常节省了代码空间，使得结构更加有条理。第二个实验直接使用四个全加器模块例化就特别方便。

还有就是一定要在实验前就把逻辑表达式、实验原理图想清楚，提前思考清楚使用什么门、assign 等逻辑运算。注释也很重要，在第三个实验中完成了很多复杂的操作（主要是实例化）后，代码会显得很多，这个时候一定要分块写清楚这一个部分是在干什么。

第四次实验：

1) 必做实验：算术逻辑单元的设计

1.实验目的

 

实现 ALU 算术逻辑单元。

2.实验原理

S1	S0	M=0 逻辑运算	M=1 算术运算	
			Cn=0	Cn=1
0	0	$F=\text{not } A$	$A+B$	$A+B+1$
0	1	$F=A \text{ and } B$	$A-B$	$A-B-1$
1	0	$F=A \text{ or } B$		
1	1	$F=A \text{ xor } B$		

ALU 是算术逻辑单元，根据 case 语句和 if else 语句可以控制输出的逻辑运算。

3.实验过程

首先根据书上的控制条件可知，首先定义三位控制 S，用 case 语句判断，进行什么运算。对于与、或、非、异或的计算，直接用 verilog 中对应符号计算即可。关键是在于加减法。

关于加减法，首先这个输入的 A 和 B 是有符号数，所以定义是写上 signed 关键字，同理输出 F 也是有符号。做加法时，可知可能越位，所以将 F 用 cout 扩充一位，并且加上 cin 进位，即 $\{\text{cout}, F\} = A+B+\text{cin}$ ，这个时候 F 记录的是一个有符号数，如果溢出、进位会显示在 cout 上。进位发生在正数相加越位时。另外，做减法时同理， $\{\text{cout}, F\} = A-B-\text{cin}$ ，会进行有符号的扩展一位的运算。在实现 N（负数）、V（溢出）、Z（零）时，零判断很简单，直接判断最终结果是否为全 0，即 $F == 0$ ；负数判断 $N = F[3]$ ；溢出判断为几个异或判断，三个符号位异或后与 cout 异或。

关于减法是否借位的问题，我一开始考虑了很多，有把 signed 改成 unsigned 后扩位进行无符号运算，后来发现可以直接用 $\{\text{cout}, F\}$ 扩位后进行有符号位的运算，并且会自动判断借位、进位。

4.实验结论

ALU 逻辑所有功能均正常使用。

5.实验感想

这次试验中没有怎么运用门做，直接运用了 verilog 自带定义的加减法，所以比较方便。比较复杂的是思考有符号数和无符号数的运算的不同，有符号数的加减自动变为有符号数，无符号数的加减或许需要扩位进行运算。比如一开始我做的无符号运算，用了一个扩位后进行了加减法。

同样这次的控制条件、开的 LED 灯、开的开关很多，这种情况需要在程序中备注清楚每个开关、LED 灯是管控的什么，在后面进行测试的时候比较方便的看出结果对不对。这次试验写了几个版本的控制，最终选择了 verilog 自带的加减法（一开始甚至用了上次课的全加器），说明在做实验之前可以把 verilog 的语法先巩固一下，有些 signed 标识符没有学习到，需要去查阅资料、自己加强。

第五次实验：

1) 必做实验：74LS163

1.实验目的

用 verilog 语言描述 74LS163。

2.实验原理

① 实验真值表

输 入									输 出			
C_R	CP	L_D	EP	ET	D_3	D_2	D_1	D_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	↑	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
1	↑	0	x	x	D	C	B	A	D	C	B	A
1	↑	1	0	x	x	x	x	x	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
1	↑	1	x	0	x	x	x	x	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
1	↑	1	1	1	x	x	x	x	16进制计数器			

②功能描述

74LS163 的真值表和功能可知，当清零端“CR=0”，计数器输出 $Q[3:0]$ 为全 0，这个时候是异步复位的功能。当 CR=1，LOAD=0 时，在时钟上升沿时， $Q = A$ ，输出等于输入，相当于同步置数功能。当 CR=LOAD=P=T 时，每一个时钟上升沿时计数器加 1，进位端 $RCO=Q_0 \& Q_1 \& Q_2 \& Q_3 \& T$ 。利用 74LS163，可以实现 16 进制以下的各种分频的进制时钟。

3.实验过程

在 always 结构中利用 ifelse 语句，先对 CR 进行讨论，此时为全 0，异步复位，然后讨论 LOAD=1 时的同步置数，再讨论 P、T 的情况，此时均为异步的加法。注意要写上进位端 RCO。

4.实验结论

对照真值表和同步异步功能，结合实验原理，CR=0 时全部清 0，置数功能状态 $Q=A$ ，当 P=T=1 时，根据时钟计数器每次加一，并且 RCO 输出正常，全亮后紧接着是全灭，说明实验正常显示。同步置数和异步复位均正常。

2) 选做实验：数字时钟

1.实验目的

实现一个数字时钟，用分秒模拟时分。为了检查方便用了近似 1hz 的频率。

时为 24 进制，分为 60 进制。

需要用一个 RESET 控制清零返回预设时间。RESET 是同步置数功能，为了检查方便设置为 23: 50。

2.实验原理

在做实验二 BCD 管时可以发现，对于每个 AN，BCD 的七段显示相同，只能显示相同的数字。所以利用分频，每次只显示一个数字、利用视觉残留，感觉像是同时显示四个数字，这个频率称之为扫描频率。使用了一个 190hz 的扫描频率使得分频显示 BCD 管。

对于进位的问题，只需要讨论需要进位的情况，就可以模拟 60 进制和 24 进制，具体实现过程中用 ifelse 语句多加判断。

3.实验过程

1) 进位判断

①xx:x9->xx:y0 ②xx:59->xy:00 ③x9:59->y0:00 ④23:59->00:00

2) RESET : xx:xx->23:50

3) BCD7 利用实验二中的设置，已经显示好 0-9 的数字

4) 设置 hour1/hour0/min1/min0 四个值保存时钟四个数字

5) 计数分频使用 4hz/3 当作计数时间（近似 1s），显示分频使用 190hz 作为扫描频率

4.实验结论

最后时钟正常走动，并且成功进位（23: 59->00: 00 也正常运行）

5.实验感想

①实验一完成 74LS163 时，更加学会了查看一个部件的设计图、设计原理还有其真值表、波形图等，在阅读完后能够在脑中形成一个完整的框架。并且学会了分频的方法，能够把预设的 CLK100MHZ 分成更低频率，使每个时钟上升沿间隔变长。

②实验一让我学会了同步赋值和异步赋值，即<=和=的区别，并且做的时候遇到了很多 reg、wire 利用失误的小细节，更加深刻理解了 reg 和 wire 的作用

③实验二实现时钟时，学会了分频显示可以达到“视觉暂留”的有趣效果，更深刻的理解了频率的分频。在时钟部分，最主要的模块是进位的判断，这里有很多细节的进位操作，这就需要在草稿纸中先把草稿打好，逻辑思路必须清晰，并且写代码的时候、代码的风格必须一致，以免出现 begin 和 end、if 和 else 没有对应的情况

④对于多种功能的实现使用模块化更好，比如分频显示数字、计算下一个数字等，功能不同互不干涉的模块，可以分开写，这样逻辑更加清晰。

第六次实验：


1) 必做实验：利用有限状态机实现交通灯

1.实验目的

用 verilog 语言描述交通灯控制器的及 3s、9s 定时输入信号的逻辑功能。

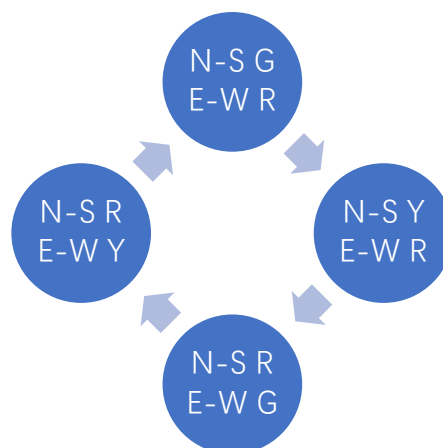2.实验原理

利用一个有限状态机，实现一个交通灯控制器，要求灯会按照绿-黄-红循环变化，并且绿-45s，黄-15s，红-60s。



根据实验原理图，可知有四个状态，且每个状态分别触发的条件为：

①N-S G/E-W R -> N-S Y/E-W R : counter up to 9s

②N-S Y/E-W R -> N-S R/E-W G : counter up to 3s

③N-S R/E-W G -> N-S R/E-W Y : counter up to 9s

④N-S R/E-W Y -> N-S G/E-W R : counter up to 3s

default : counter++

说明我们需要一个计数器，根据 1hz 的分频信号，TS 判断是否达到 9s，TL 判断是否达到 3s 根据计数器，作为判断状态变化的条件，当到达上述条件，state 即可变化

3.实验过程

具体实验细节需要三个步骤：clkdiv / counter / state changes

①clkdiv 选择 q[25]近似等于 1hz

②counter 中输入信号为 ST，输出信号为 TS，TL

输入 ST：清零计数器 / 输出 TS：是否达到 3s / 输出 TL：是否达到 9s

注意采用了 posedge clk or posedge ST，时钟上升沿或清零计数器操作都可以进入 always

③state changes

用六个 LED 表示 6 盏灯，分别是 N-S(R,Y,G) E-W(R,Y,G)

根据状态图定义了 4 个状态，分别是 $S0 = 6'b001100$, $S1 = 6'b010100$,

$S2 = 6'b100001$, $S3 = 6'b100010$

state 之间变化的条件为 TS/TL/TS/TL

4.实验结论

实验结果是 LED 灯按照状态图所示正常变化。


2) 选做实验：交通灯控制器 2

1.实验目的

设计高速公路/农场十字路口相交的交通灯控制器

 2.实验原理

利用一个有限状态机，实现一个交通灯控制器，要求灯会按照绿-黄-红循环变化，并且绿-45s，黄-15s，红-60s。并且该红绿灯控制器有优先级，用结构模块实现。



按照状态图中的条件变化。

该实验与上一个实验类似，加上一个 Car 的优先级，即当农场方向有车来时，才开始正常红绿灯运作，当在状态 3 没有车来时，则立刻回复黄灯，具体细节见实验过程。

3.实验过程

①输入与输出

输入：TS：时间是否达到 9s TL：时间是否达到 3s RESET:清零 C：是否有车

输出：ST：counter 清零 lights：LED 灯

②counter 文件与上一个实验相同，利用计数器的原理，判断时间到达多少。注意 ST 是清零端，当 ST=1 时，则清理 TS 和 TL 当前值

③状态图

根据状态图可知有四个状态：

$HG = 6'b001100$ $HY = 6'b010100$ $FG = 6'b100001$ $FY = 6'b100010$

状态变化的条件分别为：

HG -> HY：时间到达 9s 且此时有车 TL&C

HY -> FG：时间到达 3s TS

FG -> FY：时间到达 9s 或此时没有车 TL~C

FY -> HG：时间到达 3s TS

注意：当在 FG 状态时，此时没有车则立刻 F 变为黄灯

④ST 的控制

每次状态发生变化时，ST 均置为 1，使得 counter 清零，可以保证下一个 TS 和 TL 的输入

⑤parameter

用 parameter 保存一个常二进制量非常方便，可以直接用于 state 的赋值，很好用

4.实验结论

对比上一个实验可知，在状态 2、3 的变化中有优先级的区别。结果跟预期一样。

5.实验感想

这次实验充分理解了摩尔状态机和米里状态机如何用 verilog 语言实现，并且成功实现了一个红绿灯控制器。这次实验也加深了对状态机的理解，并且能够使用更加规整的模块化语言描述一个部件。比如这次的 clkdiv 是使用了上次实验中的分频文件，由于加深了对时间分频的理解，所以自己写了一个 1hz 的分频方式，然后去除了冗余的分频输入和输出内容。对于 counter 的设计，有点类似 LS163 的方式，不过这次学会了用 TS 和 TL 仅仅表示是否达到 counter 中的特殊值 9s 和 3s，这种方式是由于不需要了解 counter 实现细节，只需要了解触发状态变化的时间条件特殊值即可。

对于 traffic 实现细节中，学会了用 parameter 表示一个比较复杂的状态，然后使用了 posedge clk or posedge reset 的方法，既不影响 clk 的正常使用还能直接进行清零的操作，加强了 verilog 语法的理解。

第七次实验：

1) 必做实验：总线实验

1.实验目的


实现一个系统，系统由三个 74377 寄存器 (U1, U2, U3)，一片 RAM (U4) 一个 2:1 多路器 (U5)，一个 4:1 多路器 (U6) 及时钟分频电路 (U0) 组成。

2.实验原理


①输入和输出

利用模块例化，分别使用 U0-U6 几个模块，分别实现一些功能，使得最终能够完成“x 存入 U2，把 y 存入 U3；以 U4 为暂存处，实现 U2 及 U3 寄存器内容的交换”功能。

输入和输出对应：

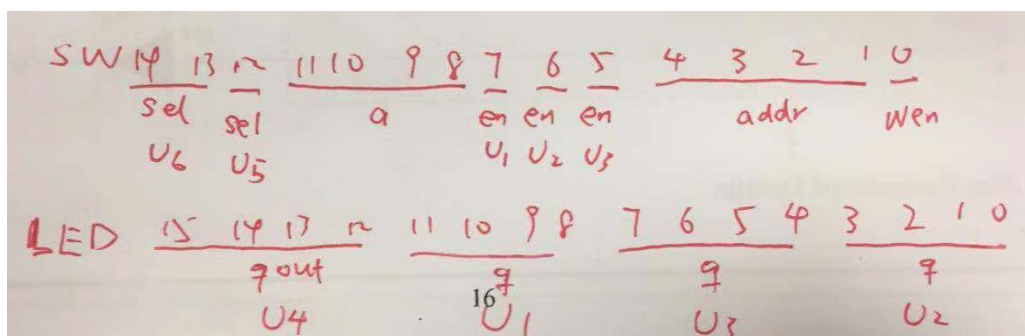

② 总线原理图

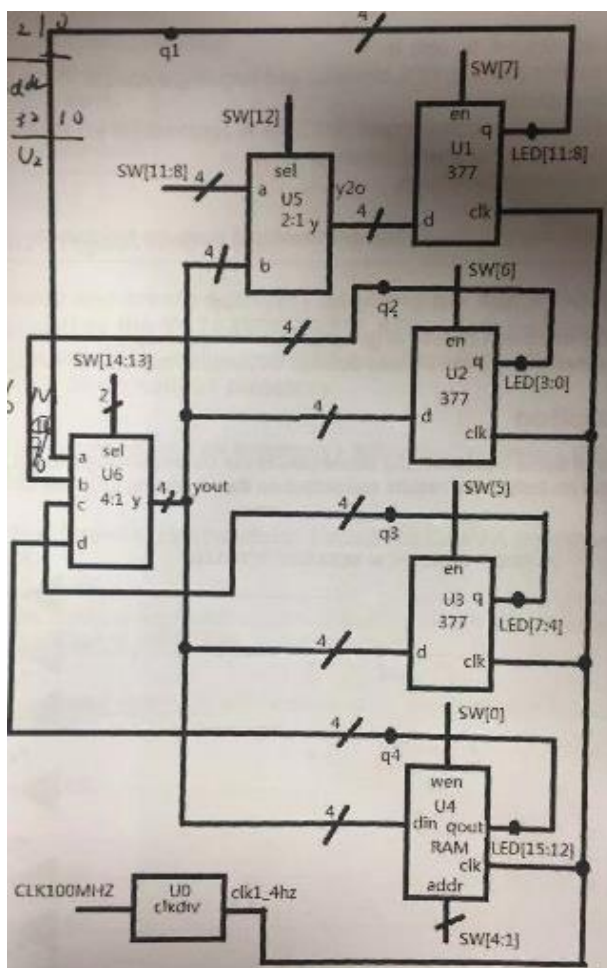

3.实验过程

利用模块化的思想分别实现各个模块，再进行整合。

① 74377 寄存器：思路简单，当 en=1 时保持原值，当 en=0 时进行赋值。

② RAM：和寄存器比较类似，wen 控制是否保持原值，addr 表示储存的位置，赋值方式使用 always 和 case 语句。

③ 2:1 多路器：sel 选项控制输出 a 还是 b

④ 4:1 多路器：sel 选项控制输出四个中的哪个。

⑤ 分频电路：clkdiv.v 用于实现 100MHZ 分频为 1hz

⑥ 总线：将每个模块，按照原理图中的输入输出链接起来即可。中间定义临时变量 ABCD。

4.实验结论

先利用 U5 和 U1 输入 temp1，保存在寄存器 U2 中，然后输入 temp2 保存在寄存器 U3 中，再调整 4:1 多路选择器，将 U2 输入到内存中，再用 U3 赋值 U2，用内存中保存的赋值 U3，最终实现了 temp1 和 temp2 的交换。

5.实验感想

本实验再次充分体现了模块例化的方法，并且发挥到了极致。按照题目要求，先分别实现每个小模块的功能，每个小功能，比如寄存器、多路复用器等都是我们熟知之前实验做过的，所以比较容易就能写出来。关键部分就是把这几个模块链接起来，需要模块例化几个不同的实例，利用临时变量 reg 或 wire 将他们连起来，最终再控制输入输出，就比较容易地做出来。

虽然最后还是没有做出这个实验的选做实验，利用有限状态机和总线进行改进，但是原理大概能够理解，只是代码实现比较繁琐，在代码改过去改过来的过程中，出现了很多应该避免的 bug。

总的来说这次实验理解还是比较透彻了，代码实现方面还有待提升。