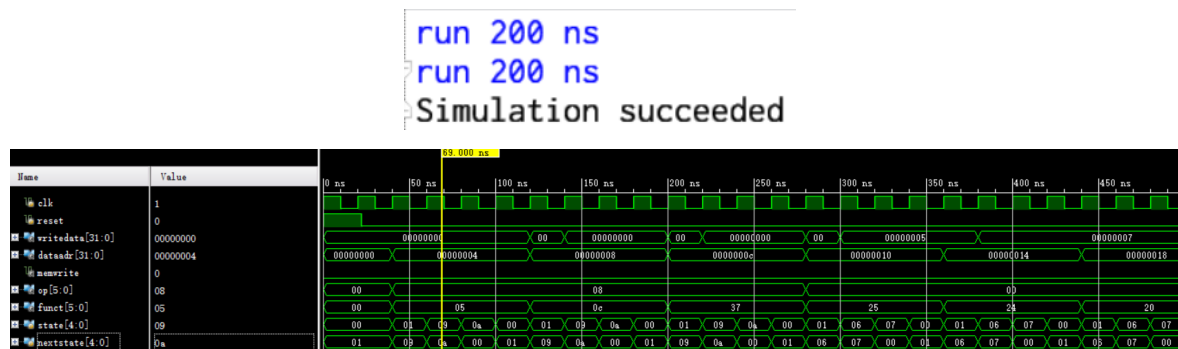




## 2.3 实验结果


实验成功通过了测试文件。仿真结果如下，均符合正确性。


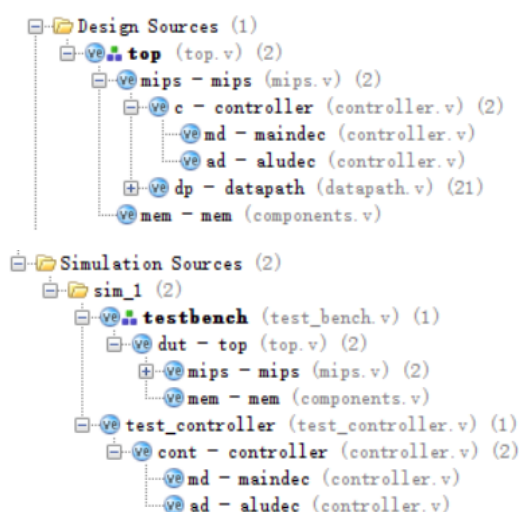
## 3. 实验代码讲解

先简单介绍本次实验的步骤：

- 第一步：复用单周期mips的构件，重新搭建新的多周期框架
- 第二步：修改dmem和imem，用mem合并两者功能
- 第三步：修改controller和top文件，实现多周期基本框架
- 第四步：实现单元测试，单独对各种模块进行测试，测试无误后再整合文件
- 第五步：实现整合测试，使用test\_bench对整个mips的top文件进行测试，测试文件为memfile
- 第六步：添加指令，重复测试流程



下面先简单介绍文件结构。本单元部分介绍代码如何实现和原理，指令的讲解在第五章实验指令详解。

### 3.1 datapath

数据通路由操作元件和状态元件组合而成。通过分散方式或总线方式连接而成，进行数据存储、处理、传送的路径。下面先分板块讲解。

- 所有数据通路需要调用的元件均写在 components.v 文件中，便于测试和管理
- 所有元件均进行了代码标注，清晰易懂
- 下面解释很多元件使用了homework2中的代码，实现了功能复用。
- 由于大部分与之前相同，所以不予赘述

components主要实现的功能部件有：

- 寄存器文件 register file
- 左移2
- 带符号扩展、零扩展
- 寄存器
- 多路选择器
- ALU

```
// 3. Register file
// 2 read 1 write
module regfile(
    input clk, wen,
    input [4:0] address1,address2,address3,
    input [31:0] wdata,
    output [31:0] rd1,rd2
);
// 32 32-bit registers
reg [63:0] rf [31:0];
integer i;

// initialization
initial
begin
    for(i=0;i<64;i=i+1)
        rf[i] = 32'b0;
end

// write 1
always @(posedge clk)
begin
    if( wen && (address3!=0)) // write and register 0 cannot be changed
        rf[address3] <= wdata;
end

// read two at same time
assign rd1 = (address1!=0) ? rf[address1] : 0;
assign rd2 = (address2!=0) ? rf[address2] : 0;

endmodule

// 4. others

module s12(input [31:0] a,
    output [31:0] y);
    assign y = {a[29:0], 2'b00}; // shift left by 2
endmodule

module signext(input [15:0] a,
    output [31:0] y);
    assign y = {{16{a[15]}} , a}; // signed extender
endmodule

module zeroext(input [15:0] a,
    output [31:0] y); // zero extender
    assign y = {16'b0, a};
endmodule
```

```

// zeroext8_32 is needed for LBU
module zeroext8_32(input [7:0] a,
                  output [31:0] y);
assign y = {24'b0, a};
endmodule

// signext8_32 is needed for LB
module signext8_32(input [7:0] a,
                  output [31:0] y);
assign y = {{24{a[7]}} , a};
endmodule

module flopr #(parameter WIDTH=8)(input clk,reset,
                                  input  [WIDTH-1:0] data_in,
                                  output reg [WIDTH-1:0] data_out);
always @(posedge clk, posedge reset)
    if (reset) data_out<=0;
    else data_out<=data_in;
endmodule

module flopenr #(parameter WIDTH = 8)(input clk, reset,
                                     input en,
                                     input  [WIDTH-1:0] data_in,
                                     output reg [WIDTH-1:0] data_out);
always @(posedge clk, posedge reset)
    if (reset) data_out <= 0;
    else if (en) data_out <= data_in;
endmodule

module mux2#(parameter WIDTH=8)
(
    input [WIDTH-1:0] a,b,
    input s,
    output [WIDTH-1:0] y
);
assign y = s?b:a;
endmodule

module mux3 #(parameter WIDTH = 8)
(
    input [WIDTH-1:0] d0, d1, d2,
    input [1:0] s,
    output [WIDTH-1:0] y
);
    assign #1 y = s[1] ? d2 : (s[0] ? d1 : d0);
endmodule

module mux4 #(parameter WIDTH = 8)
(
    input [WIDTH-1:0] d0, d1, d2, d3,
    input [1:0] s,
    output reg [WIDTH-1:0] y
);
    always@(*)
    begin
        case(s)
            2'b00: y <= d0;

```

```

        2'b01: y <= d1;
        2'b10: y <= d2;
        2'b11: y <= d3;
    endcase
end
endmodule

module mux5 #(parameter WIDTH = 8)
(
    input [WIDTH-1:0] d0, d1, d2, d3, d4,
    input [2:0] s,
    output reg [WIDTH-1:0] y
);
    always@(*)
    begin
        case(s)
            3'b000: y <= d0;
            3'b001: y <= d1;
            3'b010: y <= d2;
            3'b011: y <= d3;
            3'b100: y <= d4;
        endcase
    end
endmodule

module alu(input [31:0] a, b,
           input [2:0] f,
           output reg [31:0] y,
           output reg zero);
    wire [31:0] S, Bout;
    assign Bout = f[2] ? ~b : b;
    assign S = a + Bout + f[2];

    always@(*)
    begin
        case(f[1:0])
            2'b00: y <= a & Bout;
            2'b01: y <= a | Bout;
            2'b10: y <= S;
            2'b11: y <= S[31];
        endcase
        if (y == 32'h00000000) zero = 1;
        else zero = 0;
    end
endmodule

```

datapath实现方法如下：

```

module datapath(
    input clk, reset,
    input pcen, irwrite,
    input regwrite,
    input alusrca, iord, memtoreg, regdst,
    input [2:0] alusrcb, // ANDI
    input [1:0] pcsrc,

```

```

input [2:0] alucontrol,
input [1:0] lb, // LB/LBU
output [5:0] op, funct,
output zero,
output [31:0] adr, writedata,
input [31:0] readdata
);

// internal temporary data
wire [4:0] writereg;
wire [31:0] pcnext, pc;
wire [31:0] instr, data, srca, srcb;
wire [31:0] a;
wire [31:0] aluresult, aluout;
wire [31:0] signimm; // sign-extended immediate
wire [31:0] zeroimm; // the zero-extended imm
wire [31:0] signimmsh; // sign-extended immediate
                        // shifted left by 2
wire [31:0] wd3, rd1, rd2;
wire [31:0] memdata, membytezext, membytesext; // LB / LBU
wire [7:0] membyte; // LB / LBU

// op and funct
assign op = instr[31:26];
assign funct = instr[5:0];

// datapath
flopnr #(32) pcreg(clk, reset, pcen, pcnext, pc);
mux2 #(32) adrmux(pc, aluout, iord, adr);
flopnr #(32) instrreg(clk, reset, irwrite,
                    readdata, instr);

// changes for LB / LBU
flopnr #(32) datareg(clk, reset, memdata, data);
mux4 #(8) lbmux(readdata[31:24],
               readdata[23:16], readdata[15:8],
               readdata[7:0], aluout[1:0],
               membyte);
zeroext8_32 lbze(membyte, membytezext);
signext8_32 lbse(membyte, membytesext);
mux3 #(32) datamux(readdata, membytezext, membytesext,
                  lb, memdata);

mux2 #(5) regdstmux(instr[20:16],
                   instr[15:11], regdst, writereg);
mux2 #(32) wdmux(aluout, data, memtoreg, wd3);
regfile rf(clk, regwrite, instr[25:21],
           instr[20:16],
           writereg, wd3, rd1, rd2);
signext se(instr[15:0], signimm);
zeroext ze(instr[15:0], zeroimm); // ANDI
sl2 immsh(signimm, signimmsh);
flopnr #(32) areg(clk, reset, rd1, a);
flopnr #(32) breg(clk, reset, rd2, writedata);
mux2 #(32) srcamux(pc, a, alusrca, srca);
mux5 #(32) srcbmux(writedata, 32'b100,
                  signimm, signimmsh,
                  zeroimm, // ANDI
                  alusrca, srcb);
alu alu(srca, srcb, alucontrol, aluresult, zero);

```

```


flop1r # (32) alureg (clk, reset, aluresult, aluout);
mux3 # (32) pcmux (aluresult, aluout,
                {pc[31:28], instr[25:0], 2'b00},
                pcsrc, pcnext);

endmodule

```
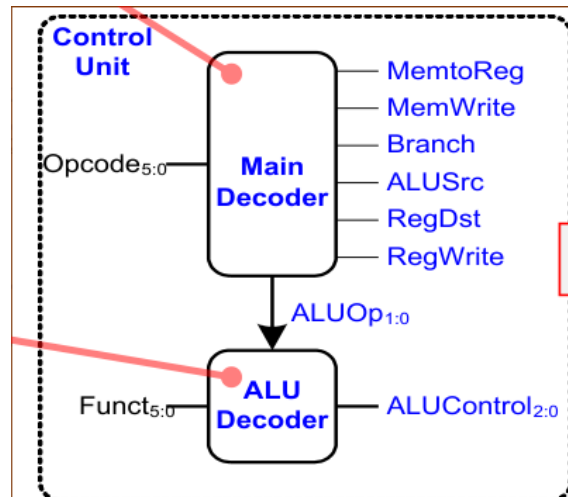
## 3.2 controller

控制器由两个译码器构成，通过 `op`，`funct`，`zero` 的值译码得出所有操作的所需要的值。



实现方法与之前类似，但是将整个执行过程变成了状态机过程，具体指令讲解在后面。

```

// controller

module controller
(
    input clk, reset,
    input [5:0] op, funct,
    input zero,
    output pcen, memwrite, irwrite, regwrite,
    output alusrca, iord, memtoreg, regdst,
    output [2:0] alusrcb, // ANDI
    output [1:0] pcsrc,
    output [2:0] alucontrol,
    output [1:0] lb // LB/LBU
);
wire [1:0] aluop;
wire branch, nbranch, pcwrite;

// Main Decoder and ALU Decoder
maindec md(clk, reset, op, pcwrite, memwrite, irwrite, regwrite,
            alusrca, branch, iord, memtoreg, regdst,
            alusrcb, pcsrc, aluop, nbranch, lb); // BNE LBU
aludec ad(funct, aluop, alucontrol);
assign pcen = pcwrite | (branch & zero) | (nbranch & ~zero); // BNE
endmodule

//maindecoder
module maindec
(
    input clk, reset,
    input [5:0] op,

```

```

output pcwrite, memwrite, irwrite, regwrite,
output alusrca, branch, iord, memtoreg, regdst,
output [2:0] alusrcb,    // ANDI
output [1:0] pcsrc,
output [1:0] aluop,
output bne,              // BNE
output [1:0] lb          // LB/LBU
);

parameter    FETCH=5'b00000, DECODE=5'b00001, MEMADR=5'b00010,
             MEMRD=5'b00011, MEMWB=5'b00100,  MEMWR=5'b00101,
             RTYPEEX=5'b00110, RTYPEWB=5'b00111, BEQEX=5'b01000,
             ADDIEX=5'b01001, ADDIWB=5'b01010, JEX=5'b01011,
             ANDIEX=5'b01100, ANDIWB=5'b01101, BNEEX=5'b01110,
             LBURD=5'b01111, LBRD=5'b10000;

reg [4:0] state, nextstate;
reg [18:0] controls;

// different instructions
parameter RTYPE = 6'b000000;
parameter LW    = 6'b100011;
parameter ADDI  = 6'b001000;
parameter BNE   = 6'b000101;
parameter LBU   = 6'b100100;
parameter LB    = 6'b100000;
parameter ANDI  = 6'b001100;
parameter J     = 6'b000010;
parameter SW    = 6'b101011;
parameter BEQ   = 6'b000100;

// state register
always@(posedge clk or posedge reset)
    if (reset) state <= FETCH;
    else state <= nextstate;

// next state logic
always@(*)
begin
    case(state)
        FETCH:  nextstate <= DECODE;
        DECODE: case(op)
                    LW:      nextstate <= MEMADR;
                    SW:      nextstate <= MEMADR;
                    LB:      nextstate <= MEMADR; // LB
                    LBU:     nextstate <= MEMADR; // LBU
                    RTYPE:   nextstate <= RTYPEEX;
                    BEQ:     nextstate <= BEQEX;
                    ADDI:    nextstate <= ADDIEX;
                    J:       nextstate <= JEX;
                    BNE:     nextstate <= BNEEX; // BNE
                    ANDI:    nextstate <= ADDIEX; // ANDI
                    default: nextstate <= FETCH;
                endcase
        MEMADR: case(op)
                    LW:      nextstate <= MEMRD;
                    SW:      nextstate <= MEMWR;
                    LBU:     nextstate <= LBURD; // LBU

```



```

        LB:      nextstate <= LBRD; // LB
        default: nextstate <= FETCH;
        // default should never happen
    endcase

MEMRD:  nextstate <= MEMWB;
MEMWB:  nextstate <= FETCH;
MEMWR:  nextstate <= FETCH;
RTYPEEX: nextstate <= RTYPEWB;
RTYPEWB: nextstate <= FETCH;
BEQEX:  nextstate <= FETCH;
ADDIEX: nextstate <= ADDIWB;
ADDIWB: nextstate <= FETCH;
JEX:    nextstate <= FETCH;
ANDIEX: nextstate <= ANDIWB; // ANDI
ANDIWB: nextstate <= FETCH; // ANDI
BNEEX:  nextstate <= FETCH; // BNE
LBURD:  nextstate <= MEMWB; // LBU
LBRD:   nextstate <= MEMWB; // LB
default: nextstate <= FETCH;
// default should never happen
endcase
end

// output logic
assign {pcwrite, memwrite, irwrite, regwrite,
        alusrc, branch, iord, memtoreg, regdst,
        nbranch, // BNE
        alusrcb, pcsrc, aluop,
        lb} = controls; // LBU

always@(*)
begin
    case (state)
        FETCH:  controls <= 19'b1010_00000_0_00100_00_00;
        DECODE: controls <= 19'b0000_00000_0_01100_00_00;
        MEMADR: controls <= 19'b0000_10000_0_01000_00_00;
        MEMRD:  controls <= 19'b0000_00100_0_00000_00_00;
        MEMWB:  controls <= 19'b0001_00010_0_00000_00_00;
        MEMWR:  controls <= 19'b0100_00100_0_00000_00_00;
        RTYPEEX: controls <= 19'b0000_10000_0_00000_10_00;
        RTYPEWB: controls <= 19'b0001_00001_0_00000_00_00;
        BEQEX:  controls <= 19'b0000_11000_0_00001_01_00;
        ADDIEX: controls <= 19'b0000_10000_0_01000_00_00;
        ADDIWB: controls <= 19'b0001_00000_0_00000_00_00;
        JEX:    controls <= 19'b1000_00000_0_00010_00_00;
        ANDIEX: controls <= 19'b0000_10000_0_10000_11_00; // ANDI
        ANDIWB: controls <= 19'b0001_00000_0_00000_00_00; // ANDI
        BNEEX:  controls <= 19'b0000_10000_1_00001_01_00; // BNE
        LBURD:  controls <= 19'b0000_00100_0_00000_00_01; // LBU
        LBRD:   controls <= 19'b0000_00100_0_00000_00_10; // LB
        default: controls <= 19'b0000_xxxxx_x_xxxxx_xx_xx;
    endcase
end

endmodule

module aludec(input [5:0] funct,
              input [1:0] aluop,

```

```

        output reg [2:0] alucontrol);
always@(*)
begin
    case(aluop)
        2'b00: alucontrol <= 3'b010; // add
        2'b01: alucontrol <= 3'b110; // sub
        default: case(funcnt) // RTYPE
            6'b100000: alucontrol <= 3'b010; // ADD
            6'b100010: alucontrol <= 3'b110; // SUB
            6'b100100: alucontrol <= 3'b000; // AND
            6'b100101: alucontrol <= 3'b001; // OR
            6'b101010: alucontrol <= 3'b111; // SLT
            default: alucontrol <= 3'bxxx; // ???
        endcase
    endcase
end

endmodule

```

### 3.3 mem

将单周期中的dmem和imem合并成了mem。

```

module mem(input clk, we,
           input [31:0] a, wd,
           output [31:0] rd);

reg [31:0] RAM[63:0];

initial
begin
    $display("read data begin");
    $readmemh("D:/memfile.dat", RAM);
    $display("done");
    // $readmemh("testANDI.dat", RAM);
    // $readmemh("testBNE.dat", RAM);
end
assign rd = RAM[a[31:2]]; // word aligned
always @(posedge clk)
    if (we)
        RAM[a[31:2]] <= wd;
endmodule

```

### 3.4 mips

除了传参有不同之外，基本与单周期类似。

```

module mips(
    input clk, reset,
    output [31:0] adr, writedata,
    output memwrite,
    input [31:0] readdata);

wire zero, pcen, irwrite, regwrite,
       alusrca, iord, memtoreg, regdst;
wire [2:0] alusrcb; // ANDI

```

```

wire [1:0] psrc;
wire [2:0] alucontrol;
wire [5:0] op, funct;
wire [1:0] lb; // LB/LBU

controller c(clk, reset, op, funct, zero,
             pcen, memwrite, irwrite, regwrite,
             alusrca, iord, memtoreg, regdst,
             alusrcb, psrc, alucontrol, lb); // LB/LBU
datapath dp(clk, reset,
            pcen, irwrite, regwrite,
            alusrca, iord, memtoreg, regdst,
            alusrcb, psrc, alucontrol,
            lb, // LB/LBU
            op, funct, zero,
            adr, writedata, readdata);

endmodule

```

## 3.5 top

top文件与单周期类似，去掉了dmem和imem，替换成了mem。

```

module top(
    input clk, reset,
    output [31:0] writedata, dataadr,
    output memwrite
);
    wire [31:0] instr, readdata;
    mips mips(clk, reset, dataadr, writedata, memwrite, readdata);
    mem mem(clk, memwrite, dataadr, writedata, readdata);
endmodule


```

## 4. 实验测试

按照软件开发的原理，所有的部件应该先模块化测试再进行整合测试。本次实验延续了这种分开再整合测试的原理，贯穿整个实验。首先 test\_controller 的单元测试。最终使用 test\_bench 进行整合测试。
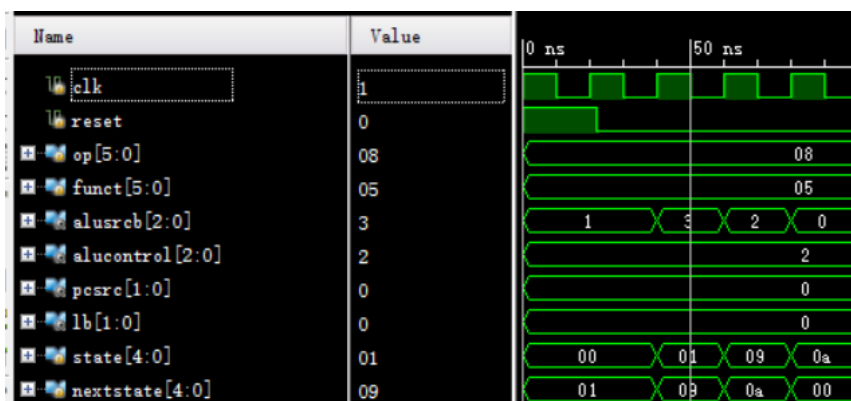
### 4.1 test\_controller

为了测试控制器是否正确产生有限状态机的正确转换，单独对controller进行测试。



- op = 6'b001000; funct = 6'b000101;
- 状态机转变为：00-01-09-0a，对应了正确的操作。

代码如下:

```
module test_controller();
reg clk;
reg reset;
reg [5:0] op, funct;
reg zero;
wire pcen, memwrite, irwrite, regwrite,
      alusrca, iord, memtoreg, regdst;
wire [2:0] alusrcb, alucontrol;
wire [1:0] psrc, lb;

initial
begin
    reset<=1;
    #22;
    reset<=0;
end

// generate clk
always
begin
    clk<=1;#10;
    clk<=0;#10;
end

// controller
cont(op, funct, zero, memtoreg, memwrite, psrc, alusrc, regdst, regwrite, jump, alucontrol, immext);
controller cont(clk, reset, op, funct, zero,
                pcen, memwrite, irwrite, regwrite,
                alusrca, iord, memtoreg, regdst,
                alusrcb, psrc, alucontrol, lb);


initial begin
    op = 6'b001000;
    funct = 6'b000101;
end

endmodule
```

## 4.2 test\_bench

在跑了test\_controller之后就直接测试的test\_bench因为之前的代码与上次类似，只有controller变化了很大。

- 目标：测试mips是否正确运转
- 结果：运转正确，仿真结果符合预期。

 

- 代码:

```

module testbench();
    reg clk;
    reg reset;

    wire [31:0] writedata,dataadr;
    wire memwrite;

    top dut(clk,reset,writedata,dataadr, memwrite);

    initial
        begin
            reset<=1;
            #22;
            reset<=0;
        end

    // generate clk
    always
        begin
            clk<=1;#10;
            clk<=0;#10;
        end

    always @(negedge clk)
        begin
            if(memwrite) begin
                if(dataadr === 84 & writedata === 7) begin
                    $display("simulation succeeded");
                    $stop;
                end
                else if (dataadr !== 80) begin
                    $display("simulation failed");
                    $stop;
                end
            end
        end
endmodule

```

## 5. 指令

与上次单周期扩展指令的方法类似，也是在controller中修改对应的状态机变化。

- 添加状态机图，确定每个指令的状态流转过程。
- 必要的时候再添加新的部件设计加入mips多周期框架中

由于根据书上和ppt上的代码、上次单周期的代码基本能够跑通多周期，下面着重讲解重要的指令的原理。

### 5.1 bne指令

这个添加与上次类似，多加一个nbranch的判断语句。状态机跳转如branch

- alusrca = 1, 说明rs为第一个参数
- alusrcb = 000, 说明rt作为第二个参数
- nbranch = 1, 说明为bne指令，当不相等的时候跳转

- pcsrc = 01, 新的pc为aluout, 作为跳转地址
- aluop = 01, 说明计算操作数减法

bne指令需要在controller中逻辑添加:

```
assign pcen = pcwrite | (branch & zero) | (nbranch & ~zero); // BNE
```

## 5.2 andi指令

由于andi指令需要修改状态机, 则添加ANDIEX=5'b01100, ANDIWB=5'b01101, 即andi过程的执行过程和写回阶段。

- ANDIEX:
  - andi的执行阶段
  - alusrca = 1: 第一个参数为rs
  - alusrcb = 100: 接受零扩展imm作为第二个参数
  - aluop = 11: alu的操作为and操作
- ANDIWB:
  - regwrite = 1: 说明需要写回寄存器
  - memtoreg = 0: 需要从aluout读取信息
  - regdst = 0: 写回的寄存器为rt

同样为了操作满足, 需要对srcbmux进行扩展:


- 添加了新的符号扩展和零扩展

## 5.3 lbu/lb指令

尝试了添加单周期中没有实现的指令, 同样需要扩展状态机图。

- lb指令: 装载1字节数据
- lbu指令: 装载无符号1字节数据
- 两者都类似于load指令, 所以分别重新设置新的状态LBED和LBURD
- LBRD:
  - iord = 1: 说明从存储器中读取数据
  - lb = 01: 选择符号扩展
- LBRD:
  - iord = 1: 说明从存储器读取数据
  - lb = 10: 选择无符号扩展 (零扩展)

状态机图如下

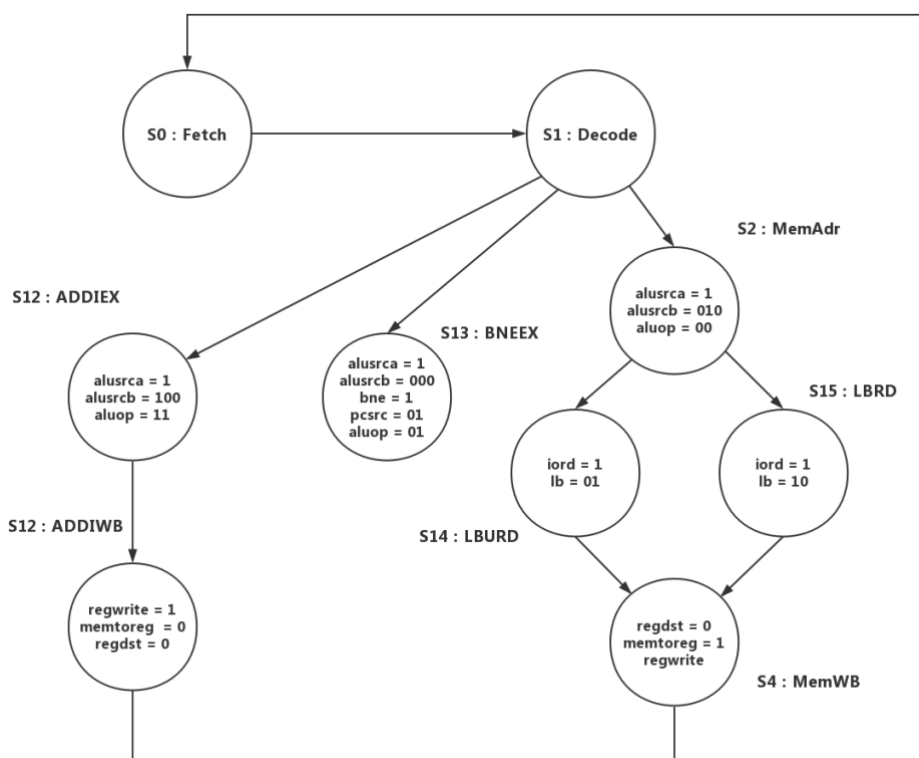

## 6. 实验感想

本次实验实现了多周期mips框架，基于上次单周期的设计，主要对controller进行了大量修改，并且实现了几个基本指令和添加了几个指令，对原来实验进行了扩展。

本次实验也遇到了很多困难，比如在封装代码的时候，没有进行单元测试就直接跑test\_bench结果出了很大的问题，花了半天时间才找到组件错误是一个实例化过程传参出错，浪费了很多时间。然后还是老老实实做了单元测试test\_controller。然后实验中也添加了很多自己的注释和感想，对原来代码进行了很多扩展。

这是做的最后一个实验，也是本学期成就感比较足的实验，感谢！